

第一节 常用控制电器

一、主令电器

3. 行程开关


复述什么是行程开关；


记忆行程开关的电路符号；

3. 行程开关

行程开关又称**限位开关**，是利用机械运动部件的碰撞或接近来控制其触头动作的开关电器。

常用型式有**按钮式**和**转臂式**两种。

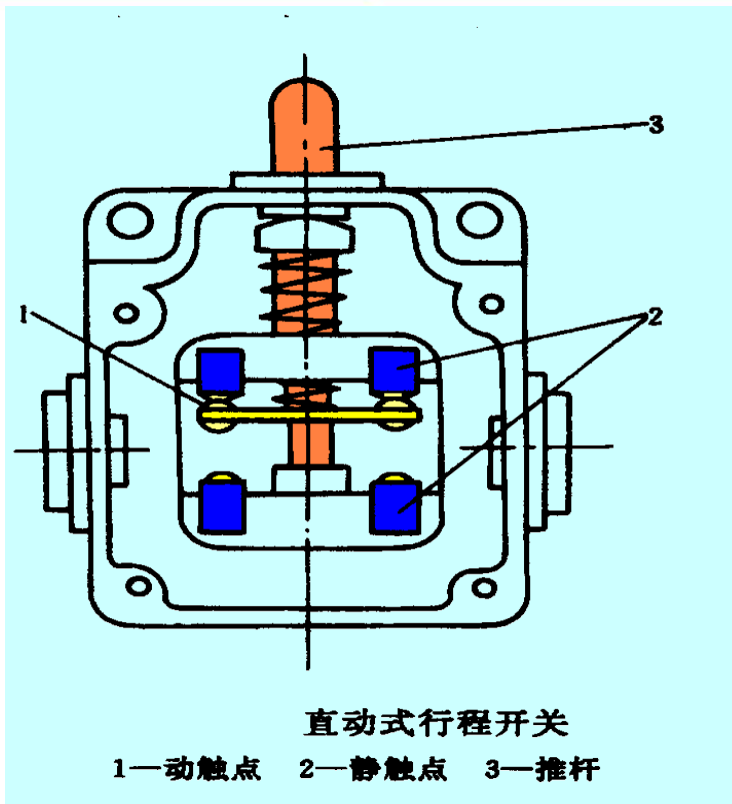

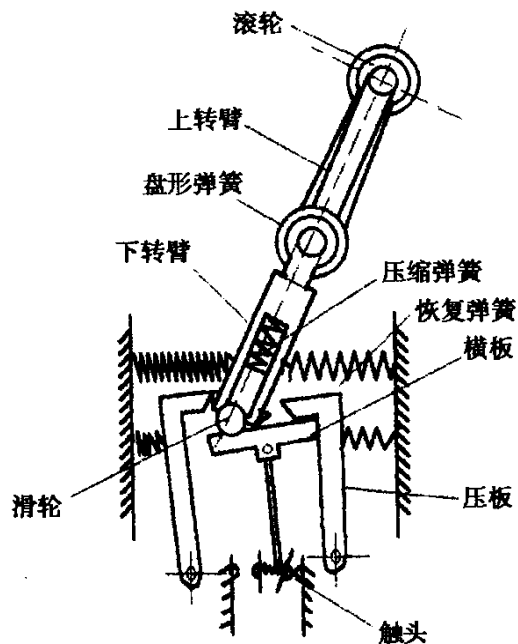

转臂式行程开关



电路符号

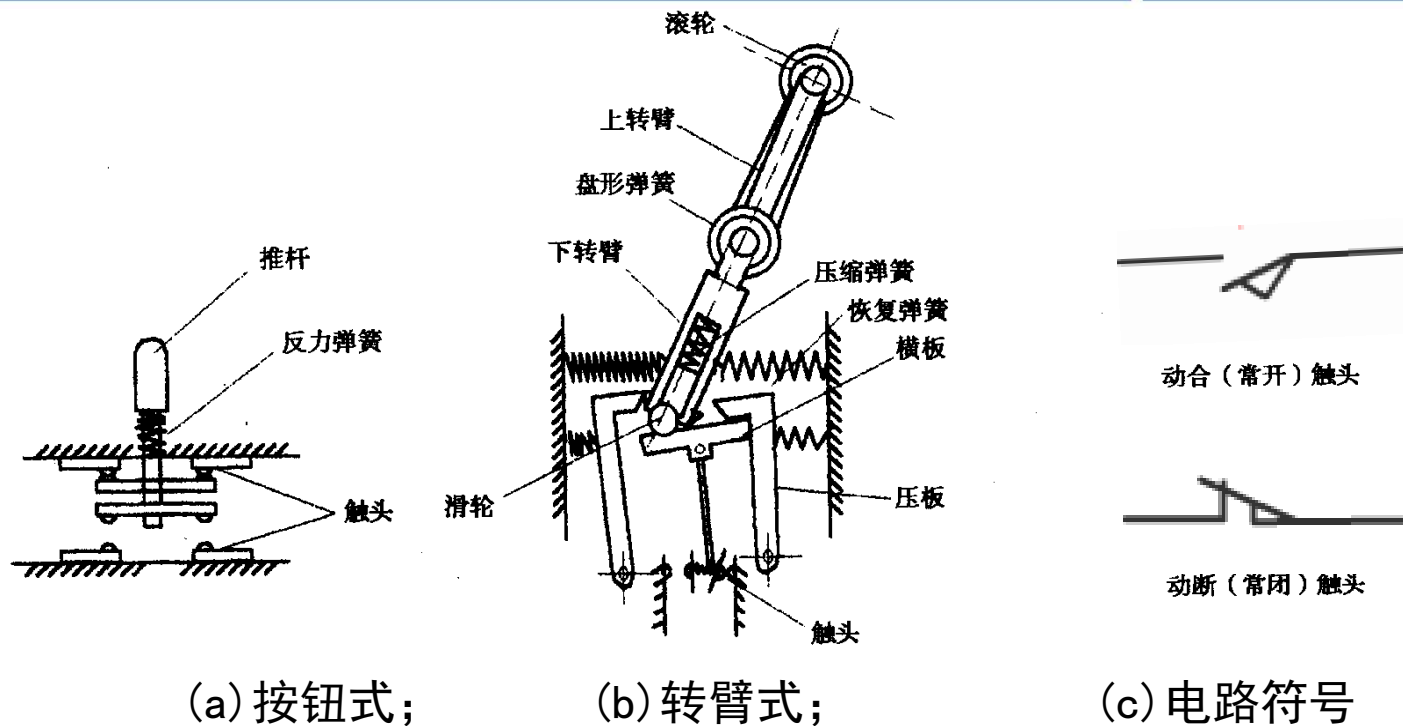


图8-3 行程开关



控制线路中的某电器元件符号如图所示，它是：**C**

- A. 接触器的常闭辅触点符号
- B. 接触器的常开主触点符号
- C. 行程开关的常闭触点符号
- D. 继电器的常闭触点符号

